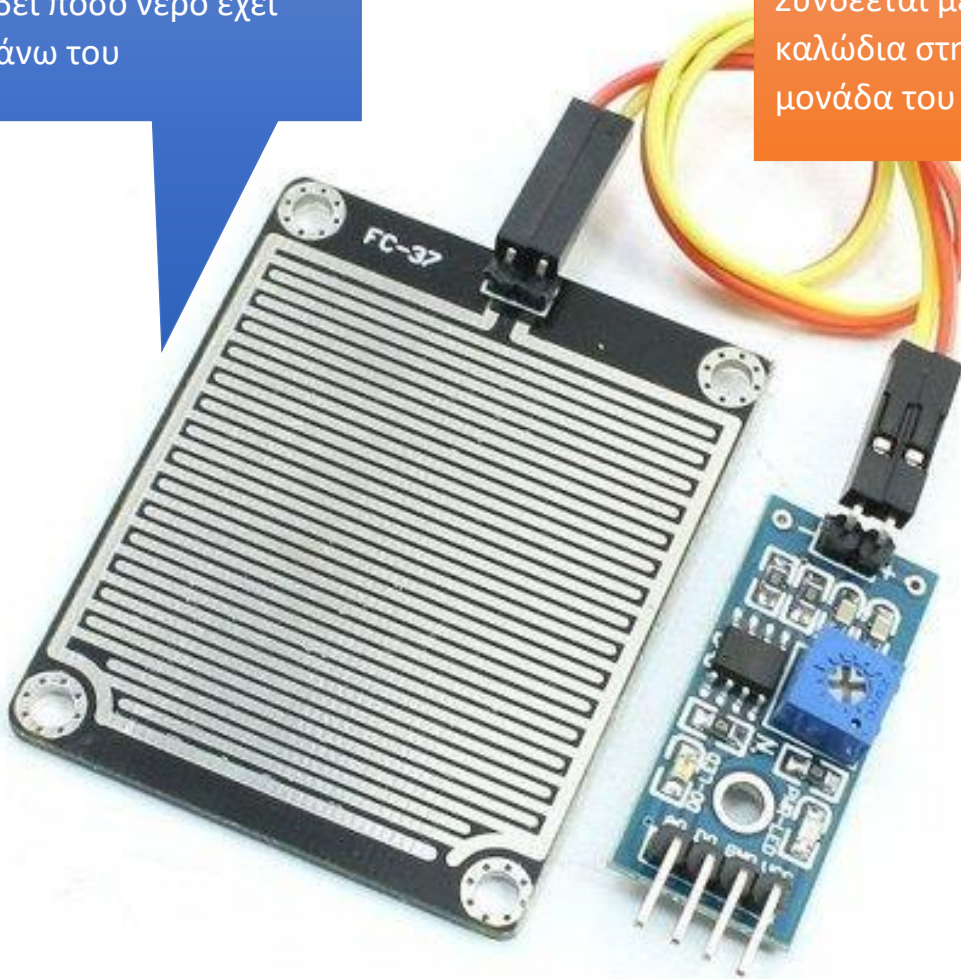


Μαθαίνουμε τους αισθητήρες Αισθητήρας Στάθμης νερού


Πως δουλεύει ο αισθητήρας;

Με τις μεταλλικές του
καλωδιώσεις μπορεί να
καταλάβει πόσο νερό έχει
πέσει πάνω του

Συνδέεται με
καλώδια στην
μονάδα του





Πως τον συνδέω στο Arduino

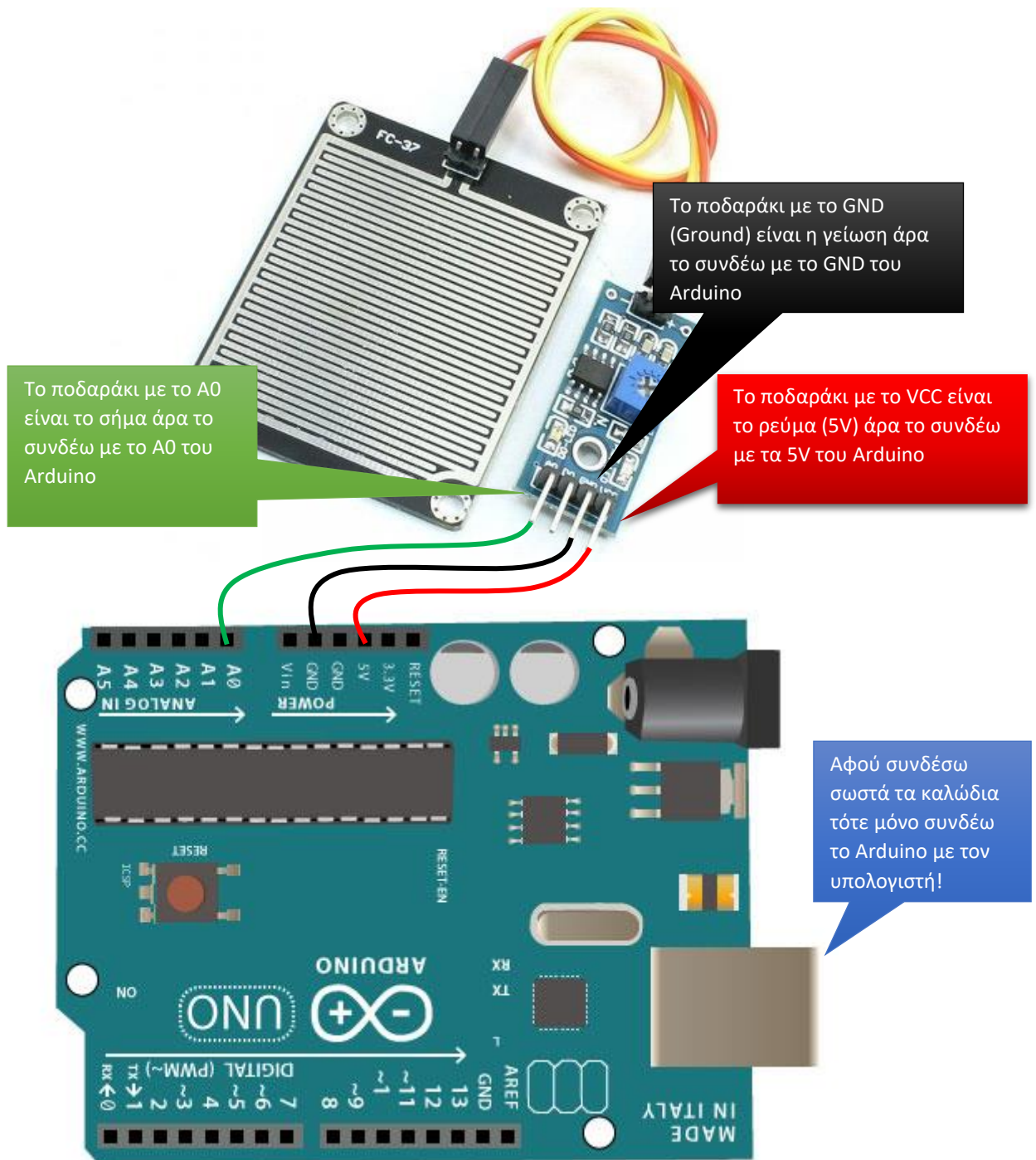


Γράφω το πρόγραμμα

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
  Serial.println(analogRead(A0));  
  delay(1);  
}
```

Ανεβάζω το πρόγραμμα στο Arduino

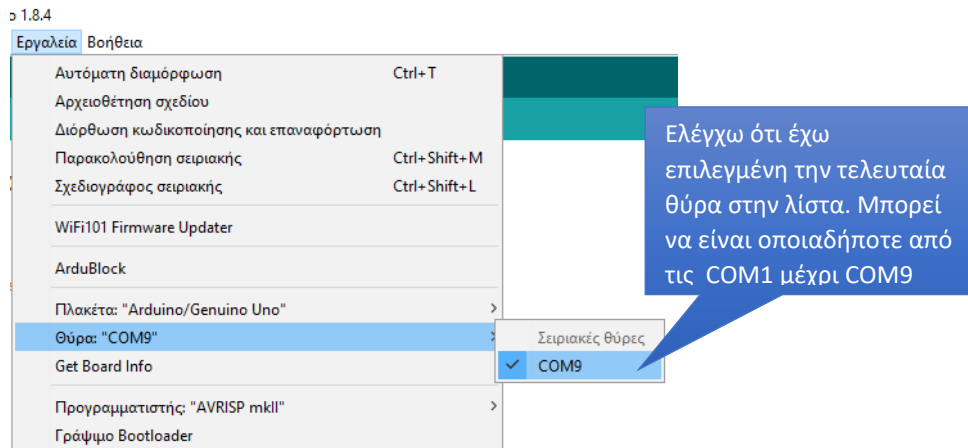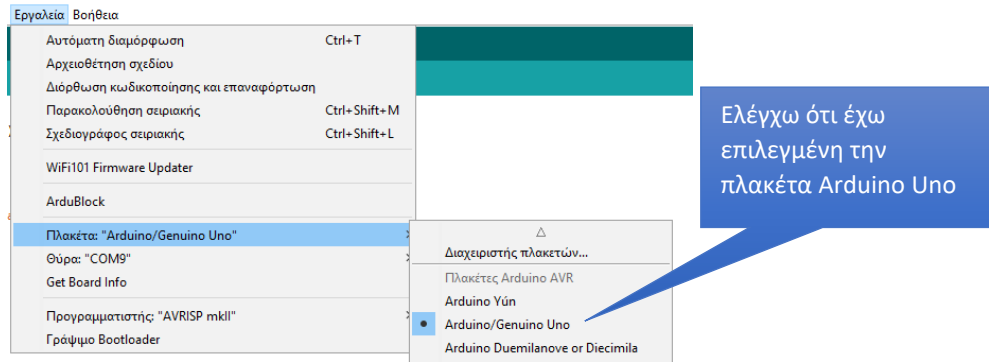

Στέλνω το πρόγραμμα μου στο Arduino

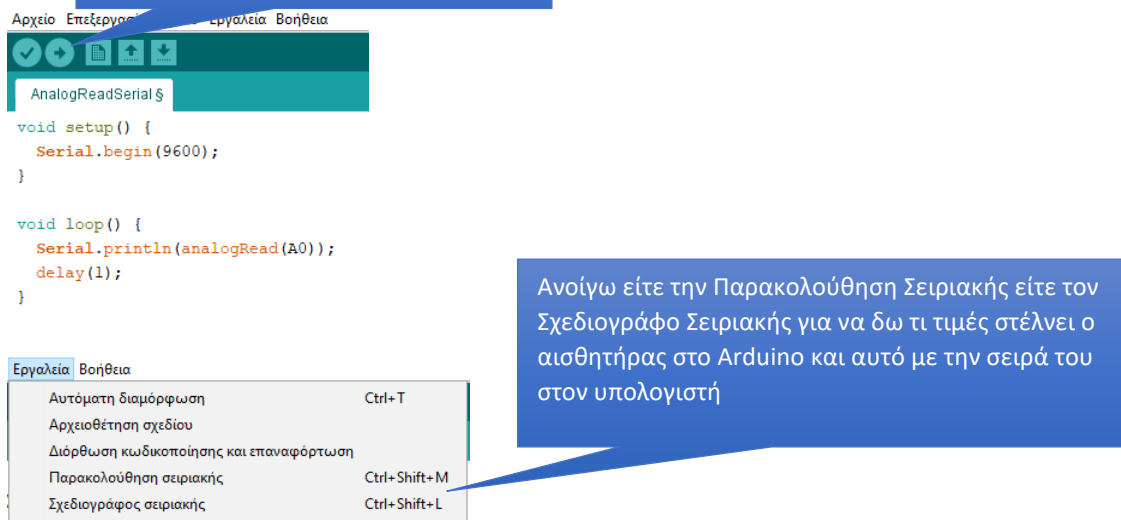

Κάνω τα πειράματα μου

Παρακολουθήστε τις τιμές που έρχονται στο Σειριακό παράθυρο και απαντήστε στις ερωτήσεις που [υπάρχουν εδώ](#)