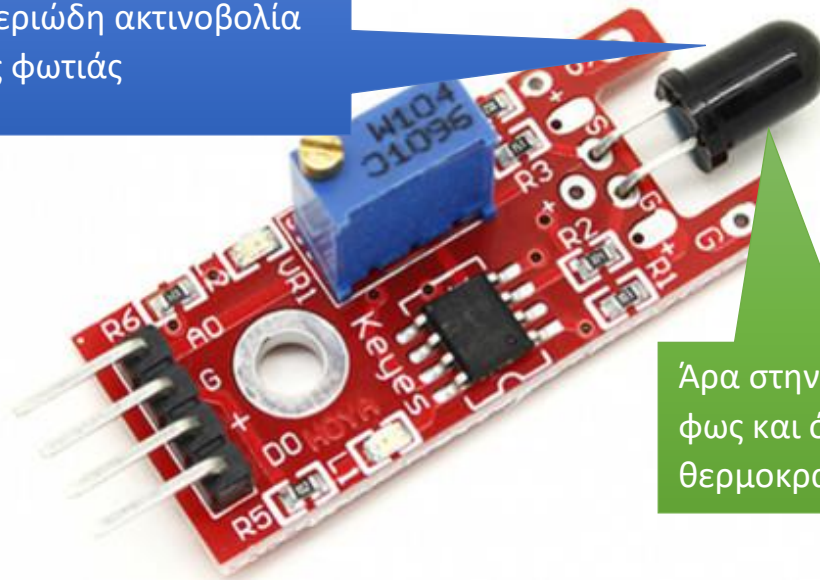




Μαθαίνουμε τους αισθητήρες Αισθητήρας Φλόγας


Πως δουλεύει ο αισθητήρας;

Η κεφαλή του μπορεί να
αντιλαμβάνεται την
υπεριώδη ακτινοβολία
της φωτιάς



Άρα στην ουσία βλέπει το
φως και όχι την
θερμοκρασία της φωτιάς


Πως τον συνδέω στο Arduino

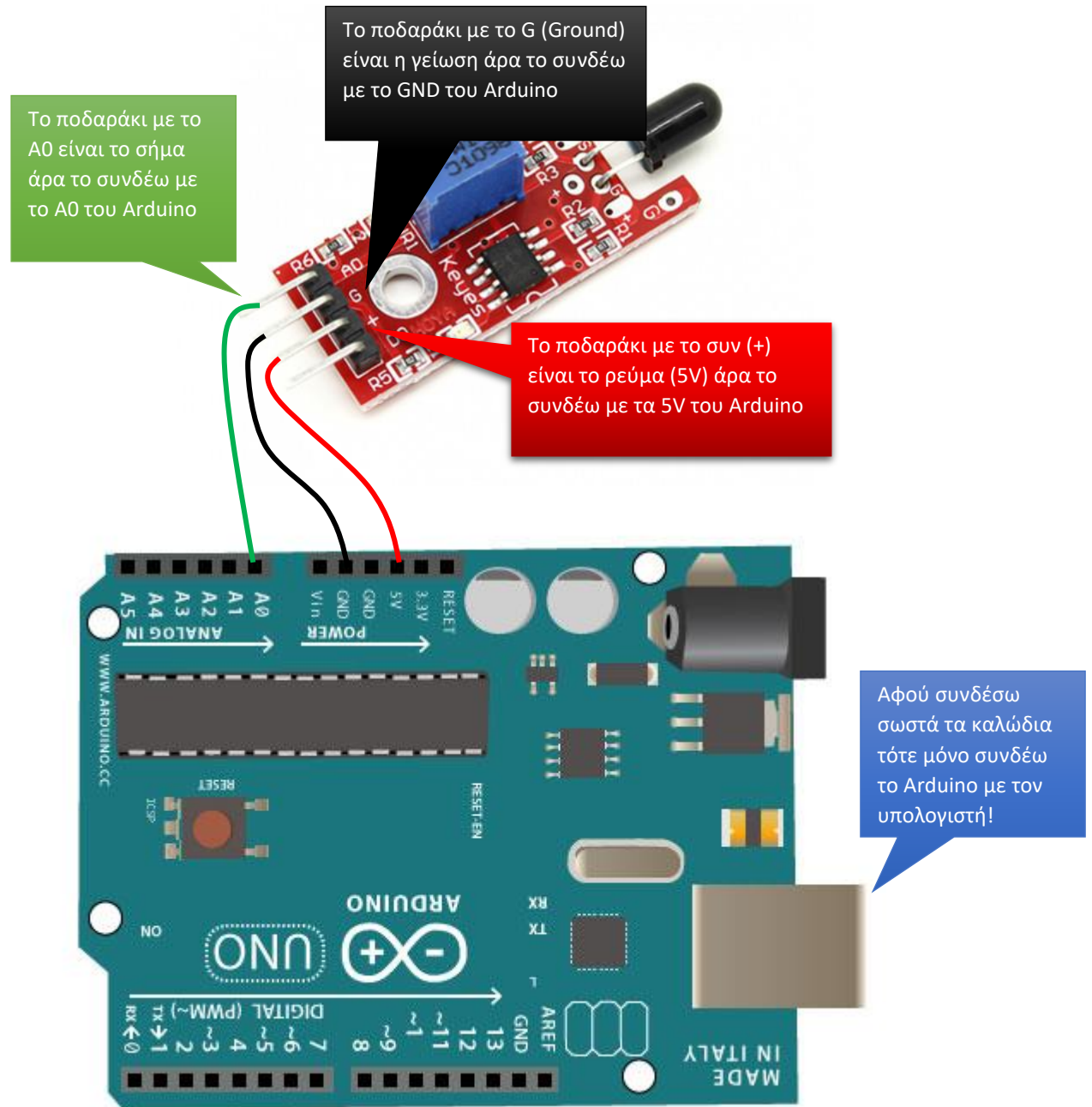


Γράφω το πρόγραμμα

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
  Serial.println(analogRead(A0));  
  delay(1);  
}
```


Ανεβάζω το πρόγραμμα στο Arduino

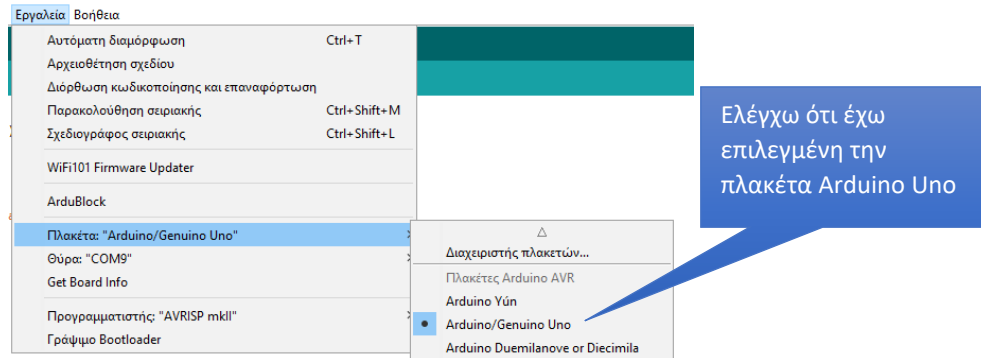

1.8.4

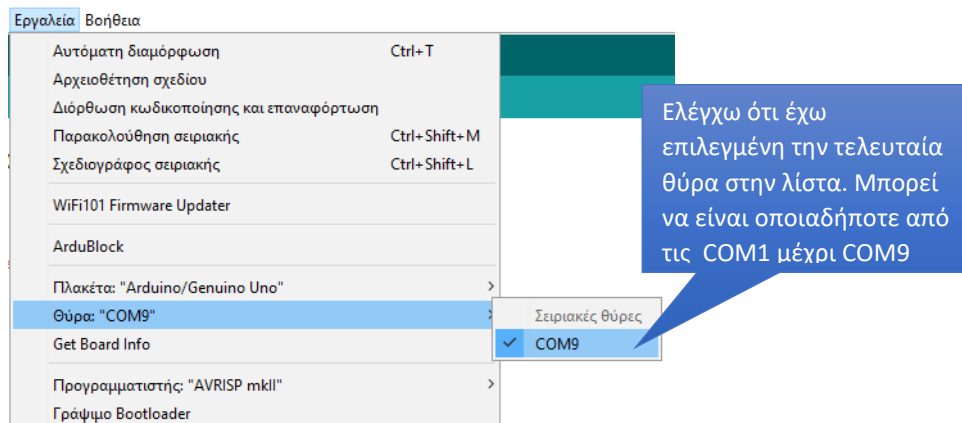

Στέλνω το πρόγραμμα μου στο Arduino

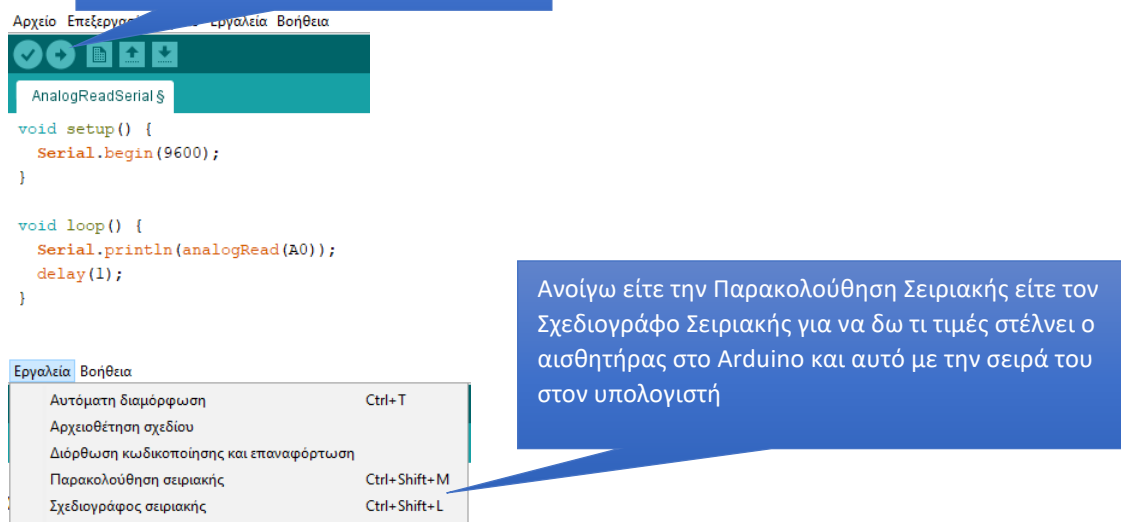

Κάνω τα πειράματα μου

Παρακολουθήστε τις τιμές που έρχονται στο Σειριακό παράθυρο και απαντήστε στις ερωτήσεις που [υπάρχουν εδώ](#)